

1W 升压型 DC/DC 白光 LED 驱动器 ME2106 系列

描述:

ME2106系列 芯片是针对LED应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片, 通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA~500mA。


ME2106 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块, 使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。

ME2106 电路采用了高性能的参考电压电路结构, 在实际的生产中引入修正技术, 保证了输出电压的高输出精度。

特点:

- 0.8V 极低的启动电压($I_{out}=1mA$ 时)
- 0~500mA 输出电流范围可调(由外接电阻调节)
- 输出电流精度 $\pm 10\%$
- 仅需电感、电容、肖特基二极管、调节电阻等少量外部元器件
- 效率高达82%
- 封装尺寸: SOT-89-5、SOT-23-5


选型指南:

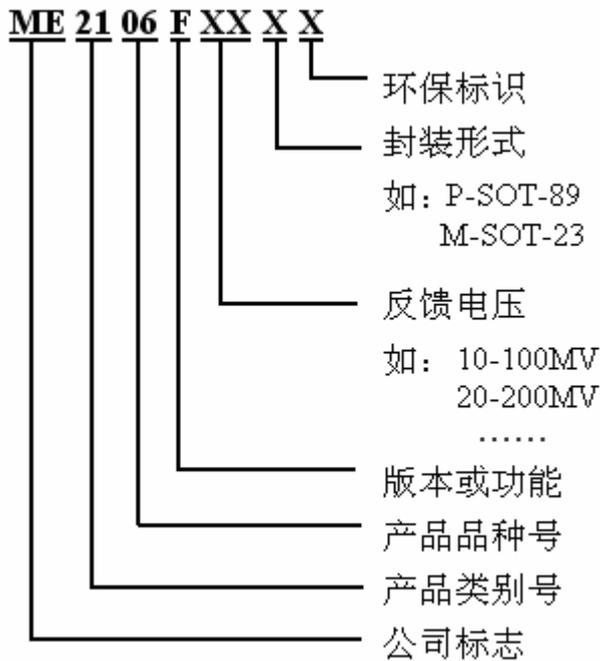

应用:

- 给大功率白光LED灯提供能源
- 恒流源


引脚排列图:

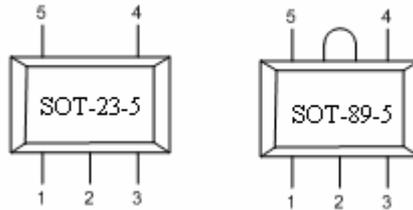

引脚分配:

| 引脚号 | | 符号 | 引脚描述 |
|----------|----------|------|------------------|
| SOT-89-5 | SOT-23-5 | | |
| 1 | 3 | FB | 反馈端 |
| 2 | 2 | VOUT | 输出电压监测, 内部电路供电引脚 |
| 3 | 1 | CE | 使能端 |
| 4 | 5 | LX | 开关引脚 |
| 5 | 4 | GND | 接地引脚 |

功能块框图:

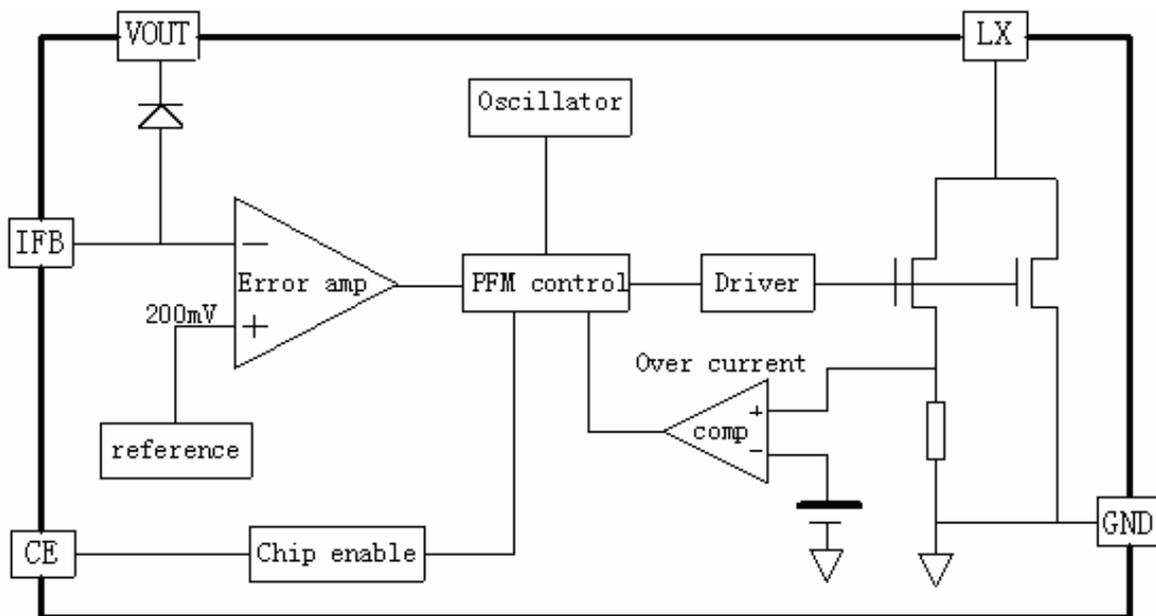

极限参数:

| 参数 | | 符号 | 极限值 | 单位 |
|-----------|----------|--------------|--------------|----|
| 输入电压 | | V_{IN} | 0.3~9 | V |
| Lx 脚开关电压 | | V_{LX} | 0.3~Vout+0.3 | V |
| CE 脚电压 | | V_{CE} | 0.3~Vout+0.3 | V |
| IFB 脚输入电压 | | V_{IFB} | 0.3~Vout+0.3 | V |
| Lx 脚输出电流 | | I_{LX} | 1.5 | A |
| 允许的最大功耗 | SOT-23-5 | P_d | 300 | mW |
| | SOT-89-5 | P_d | 500 | mW |
| 最大工作结温 | | T_{MAX} | 150 | °C |
| 工作温度 | | T_{OPR} | -20~+85 | °C |
| 存储温度 | | T_{STG} | -40~+125 | °C |
| 焊接温度和时间 | | T_{SOLDER} | 260°C, 10s | |

推荐工作条件:

| 参数 | 最小 | 推荐 | 最大 | 单位 |
|--------|-----|-----|------|----|
| 输入电压范围 | 0.8 | | Vout | V |
| 电感值 | 10 | 15 | 100 | μH |
| 输入电容值 | 0 | ≥22 | | μF |
| 输出电容值* | 47 | 100 | 220 | μF |
| 工作环境温度 | -20 | | 85 | °C |

- 建议使用钽电容以减小输出电压的开关纹波。

主要参数及工作特性:

(缺省测试条件: $V_{IN}=2.5V$, $V_{CE}=V_{OUT}=3.3V$, $R=33\Omega$, $T_A=25^\circ C$ 。特殊说明除外。)


| 符号 | 含义 | 测试条件 | 数值 | | | 单位 |
|-------------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|
| | | | 最小 | 典型 | 最大 | |
| V_{IFB} | 反馈电压 | $I_{OUT}=100mA$ | 90 | 100 | 110 | mV |
| | | | 180 | 200 | 220 | |
| V_{start} | 启动电压 | $I_{OUT}=1mA$, $V_{IN}: 0 \rightarrow 2V$ | | 0.8 | 0.9 | V |
| F_{osc} | 振荡频率 | $V_{IFB}=0$ | | 300 | | kHz |
| Maxdty | 占空比 | On(V_{LX} “L”)side | 77 | 79 | 82 | % |
| η | 效率 | $I_{OUT}=250mA$ | | 82 | | % |
| V_{CEH} | CE 端高输入电压 | $V_{CE}: 0 \rightarrow 2V$ (逐渐缓慢升高至芯片工作) | 0.6 | 0.9 | | V |
| V_{CEL} | CE 端低输入电压 | $V_{CE}: 0 \rightarrow 2V$ (逐渐缓慢下降至芯片不工作) | | 0.3 | 0.6 | V |

注意:


- 1、Diode: 肖特基二极管 (正向压降: 0.3V, 0.3A), 如1N5817,1N5819
- 2、电感: 15uH($R<0.5$)
- 3、电容: 100uF(钽电容)
- 4、 V_{IFB} (SET)是芯片设定的反馈电压, 是该表格第一个参数, 例如100mV、200mV 等。

典型应用:

输出恒定电流（恒流源）应用

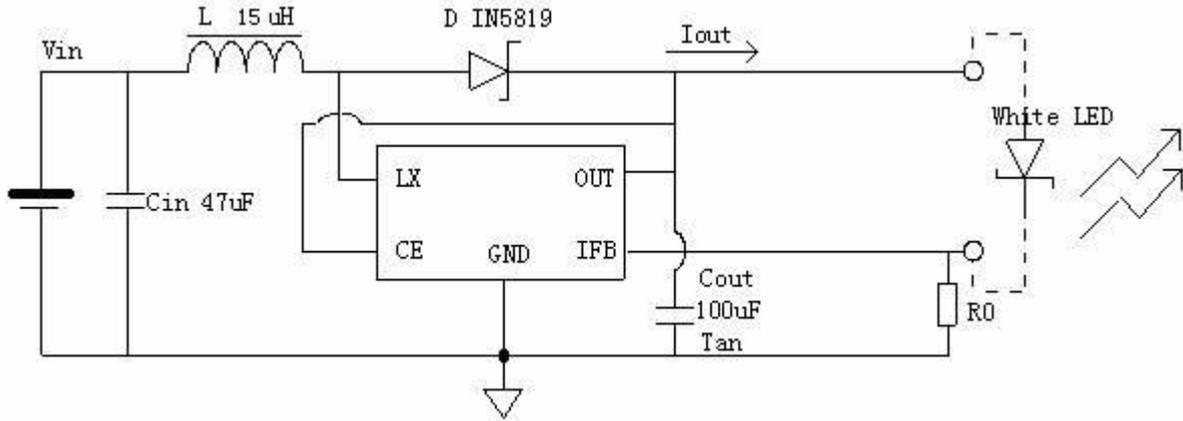

(A) 驱动一颗1W 白光LED

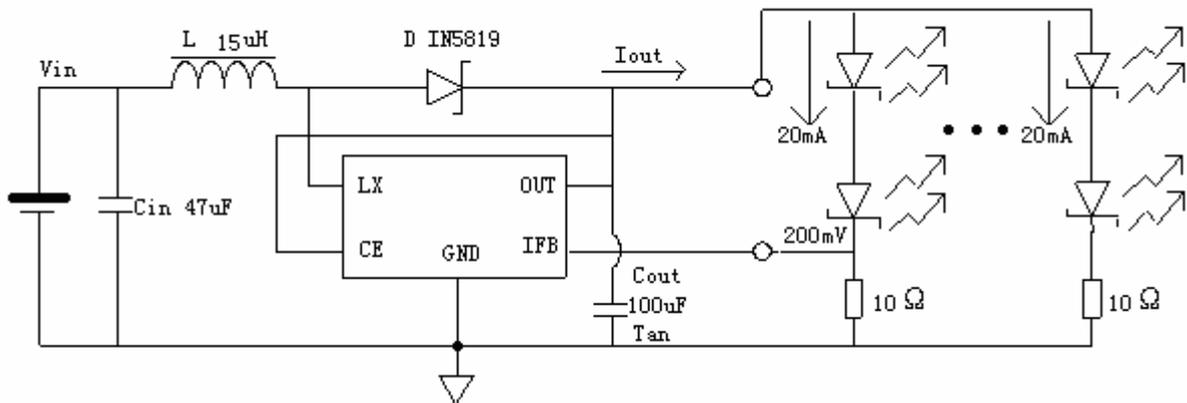

(B) 驱动多并两串小功率白光LED

注意事项:

- 为了提高输出电流的恒流特性,用户可以适当增加输出电容值的大小(比如 150u or 200u).
- 由于反馈电压比较低(100mv),静电损伤对其影响相对较大。为了防止静电导致本产品反馈电压发生偏移,建议在焊接的时候一定要注意防静电措施。(电烙铁要接地良好、人工焊接时务必带上防静电环)

电路性能介绍:

ME2106 是 BOOST 结构、电压型 PFM 控制模式的 DC-DC 转换电路电路，输出恒定电流。在恒定输出电流应用的情况下外部只需要一个电感、一个输出电容、一个补偿电容、一个肖特基二极管和一个确定输出电流的电阻就可以提供 0~500mA 的恒定输出电流。恒流应用模式 Rc 确定方法：假设输出恒定电流为 I_{out} ，则 $R_c = \frac{V_{IFB}}{I_{out}}$ 。例如需要输出电流为 100mA 的恒流源,选择 VIFB=200mV 芯片，那么 $R_c = 200mV / 100mA = 2\Omega$ 。

外围元器件选择

如上所述，电感、肖特基二极管会很大程度地影响转换效率，电容和电感会影响输出的纹波。选择合适的电感、电容、肖特基二极管可以获得高转换效率、低纹波、低噪声。在讨论之前，定义 $D = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{out}}$ 。

➤ 电感 L 的选择

电感值有以下几个方面需要考虑：首先是需要保证能够使得 DC-DC 在连续电流模式能够在正常工作需要的最小电感值 L_{min} ， $L_{min} \cong \frac{D(1-D)^2 R_L}{2f}$

该公式是在连续电流模式，忽略其他诸如寄生电阻、二极管的导通压降的情况下推导出来的，实际的值还要大一些。如果电感小于 L_{min} ，电感会发生磁饱和，造成 DC-DC 电路的效率大大下降，甚至不能正常输出稳定电压。其次，考虑到通过电感的电流纹波问题，同样在连续电流模式下忽略寄生参数，

$$\Delta I = \frac{D \cdot V_{in}}{L f} , \quad I_{max} = \frac{V_{in}}{(1-D)^2 R_L} + \frac{D V_{in}}{2 L f} .$$

当 L 过小时，会造成电感上的电流纹波过大，造成通过电感、肖特基二极管和芯片中的功率管的最大电流过大。由于功率管不是很理想，所以在特别大的电流时在功率管上的功率损耗会很大，导致整个 DC-DC 电路的转换效率降低。

第三，一般来说，不考虑效率问题，小电感可以带动的负载能力强于大电感。但是由于在相同负载条件下，大电感的电流纹波和最大的电流值小，所以大电感可以使得电路在更低的输入电压下启动。

ME2106 需要 10uH 以上的电感就可以保证正常工作，如果输出端需要输出大电流负载（例如输出大电流大于 50mA），为了提高效率，建议使用较大的电感。同时在大负载下，电感上的串联电阻会极大地影响转换效率，假设电感上的电阻为 r_L ， R_{load} ，那么在电感上的功率损耗大致如下式计算：

$$\Delta \eta \approx \frac{r_L}{R_{load} (1-D)^2}$$

例如：当输入 1.5V，输出 3.0V，负载 20Ω（150MA）， $r_L = 0.5\Omega$ ，效率损失 10%。综合考虑，建议使用 15uH， $< 0.5\Omega$ 的电感。如果需要提高大负载效率，需要使用更大电感值、更小寄生电阻值的选择。

➤ 输出电容 C 的选择

不考虑电容的等效串联电阻 (ESR)，输出电压的纹波为：

$$r = \frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{D}{R_{load} C f}$$

所以为了减小输出的纹波，需要比较大的输出电容值。但是输出电容过大，就会使得系统的反应时间过慢。所以建议使用 100uF 电容，如果需要更小的纹波，则需要更大的电容。如果负载较小（100mA 左右），可以使用较小的电容。当考虑电容的 ESR 时，输出纹波就会增加：

$$r' = r + \frac{I_{max} \cdot R_{ESR}}{V_{out}}$$

当大负载时候，由于 ESR 造成的纹波将成为最主要的因素，可能会大大超过 100mV。同时，ESR 又会增加效率损耗，降低转换效率。所以建议使用 ESR 低的钽电容，或者多个电容并联使用。

➤ 二极管

用于整流的二极管对 DC-DC 的效率影响很大，虽然普通的二极管也能够使得 DC-DC 电路工作正常，但是会降低 5~10%的效率，所以建议正向导通电压低、反应时间低的肖特基二极管，例如 1N5817、1N5819 等。

➤ 输入电容

电源稳定，即使没有输入滤波电容，DC-DC 电路也可以输出低噪声的电流的电压。但是当电源离 DC-DC 电路较远，建议在 DC-DC 的输入端加上 10uF 以上的电容，用于减小输出的噪声。

➤ 分压电阻 R1、R2 的选择


在恒流应用的情况下，R1 和 R2 的选择公式如下所示：

$$\frac{V_{out}}{V_{IFB}} = \frac{R1}{R2} + 1$$


例如：当 VIFB=400mV，输出要求为 3.3V，取 R2=4K 时，R1=(Vout / VIFB-1) *R2=29K；
当 R2=40K 时，R1=290K。

测试电路:


(1) 测试反馈电压电路

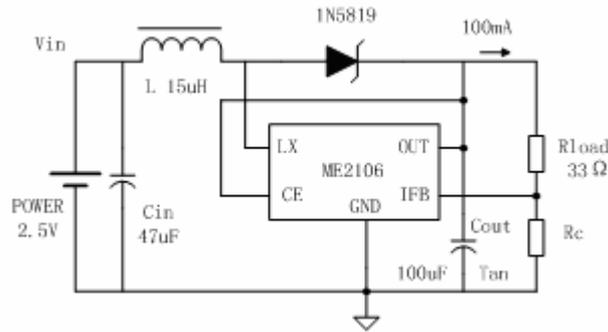


(2) 测试启动电压电路

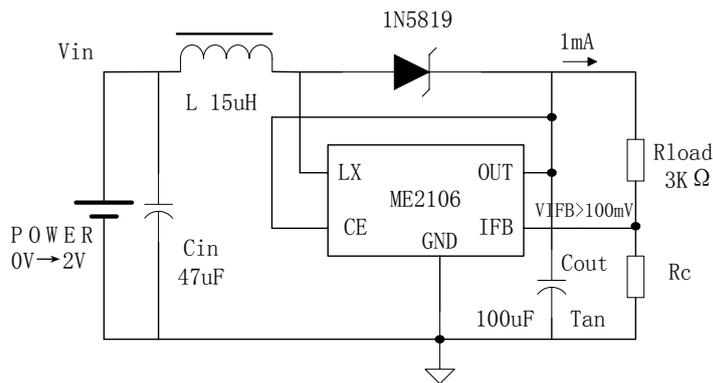


(3) 测试保持电压电路

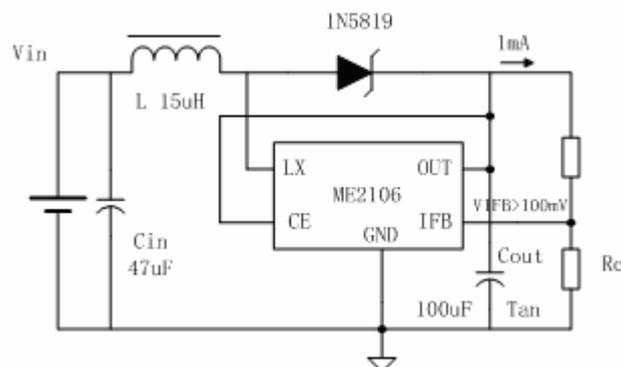


(4) 测试静态功耗电路

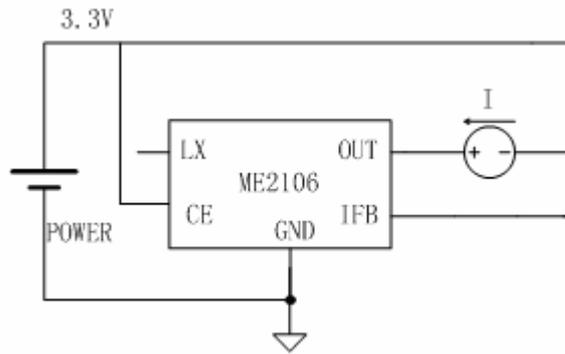


(5) 测试振荡频率和占空比电路

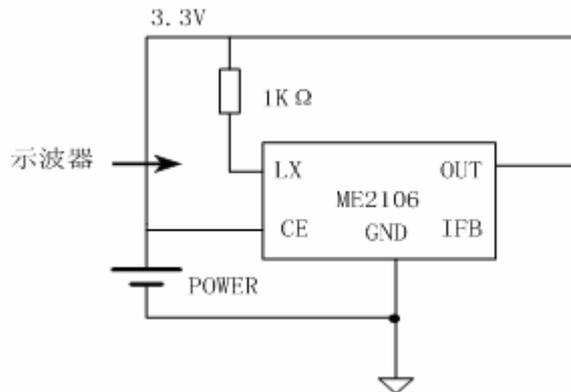


(6) 测试开关管合闸电流

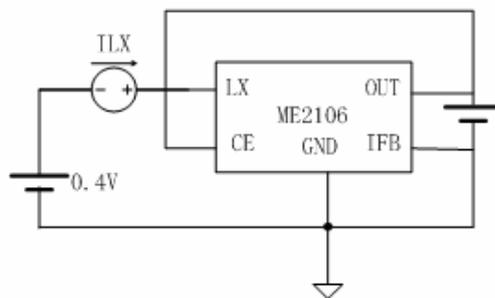


(7) 测试开关管漏电流

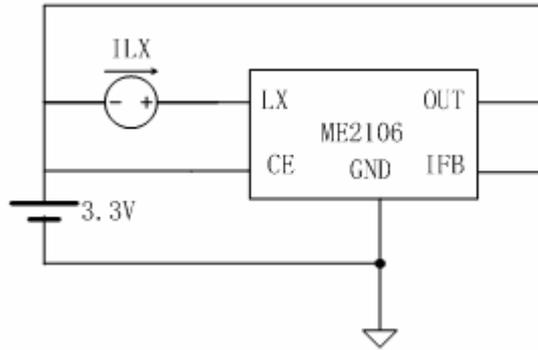

(8) 测试 CE 端高电平

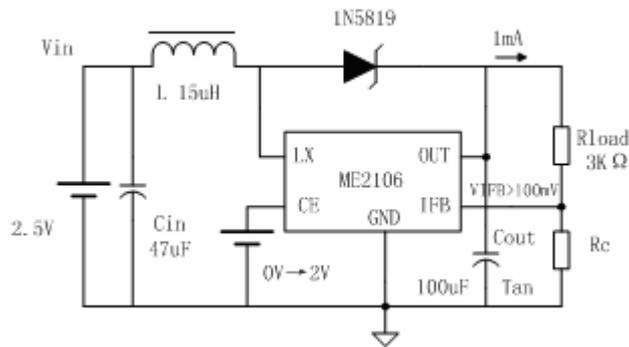


(9) 测试 CE 端低电平

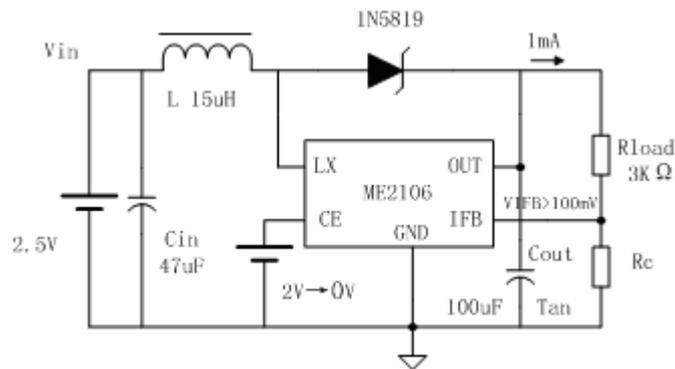


工作特性曲线:

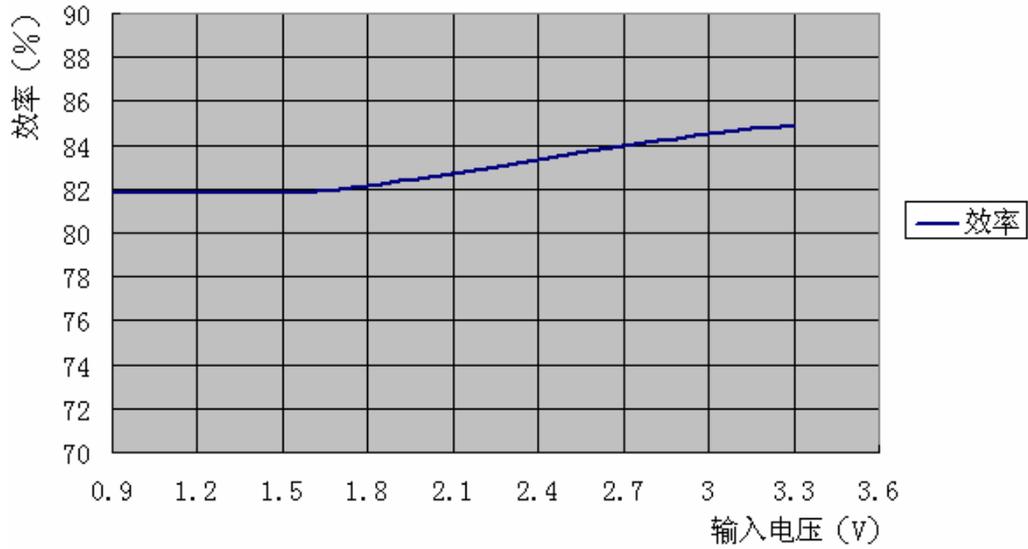(1) 输入电压—转化效率



输入电压VS. 效率 (驱动 $\Phi=5\text{mm}/20\text{mA_LED}$)



输入电压VS. 效率 (驱动1WLED)

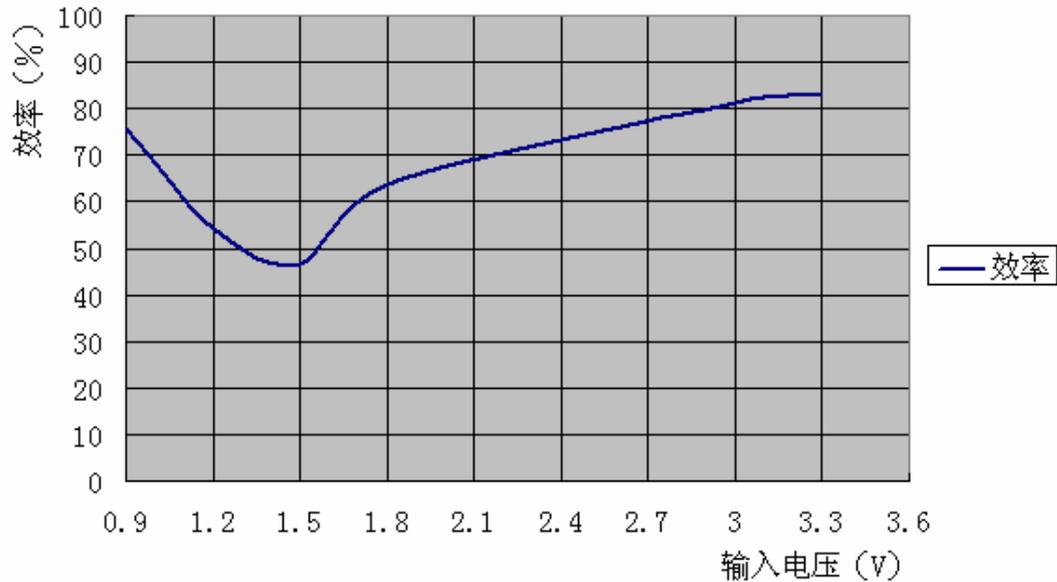


(2) 输入电压—输出电流

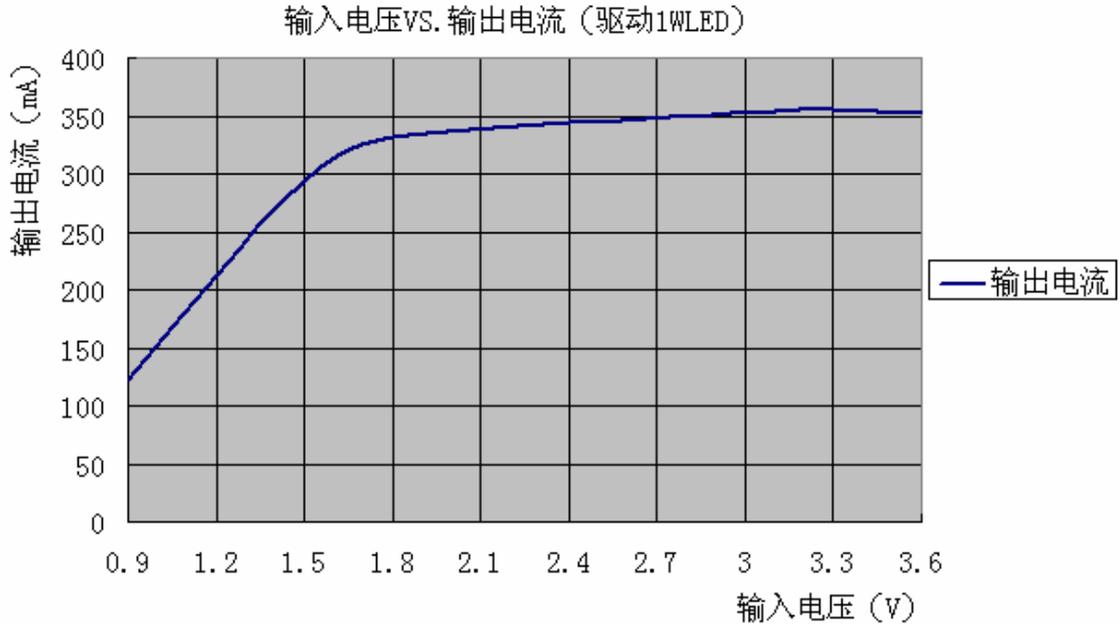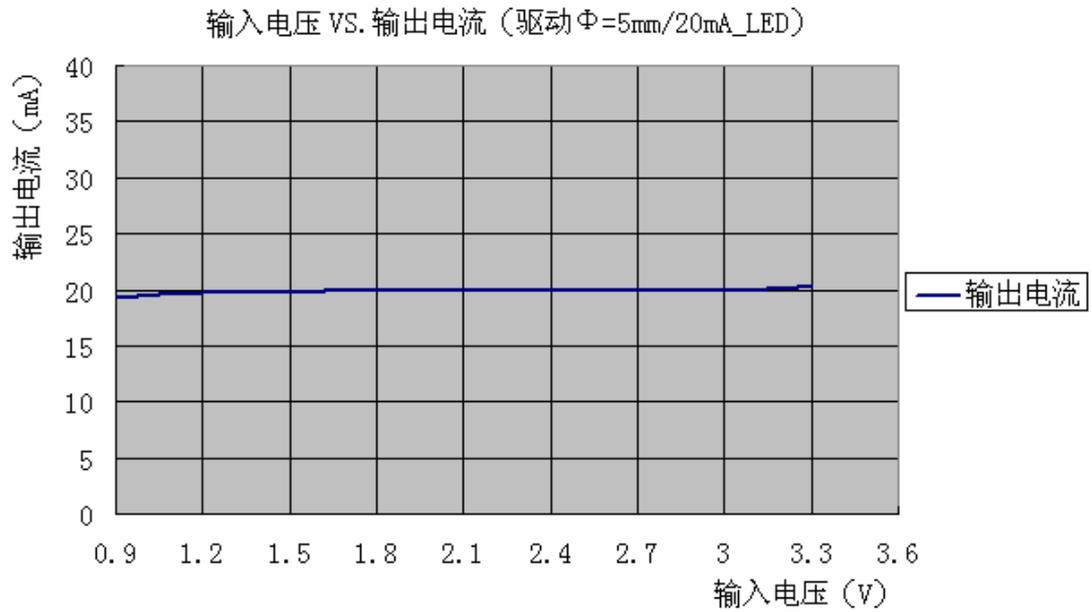


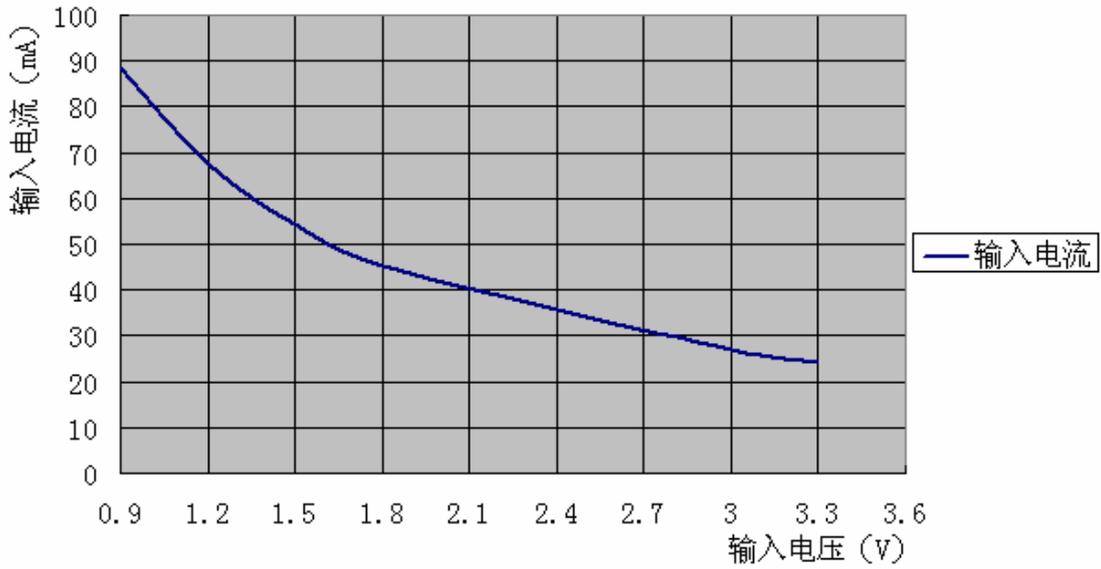(3) 输入电压—输入电流

输入电压VS. 输入电流 (驱动 $\Phi=5\text{mm}/20\text{mA_LED}$)




输入电压VS. 输入电流 (驱动1WLED)

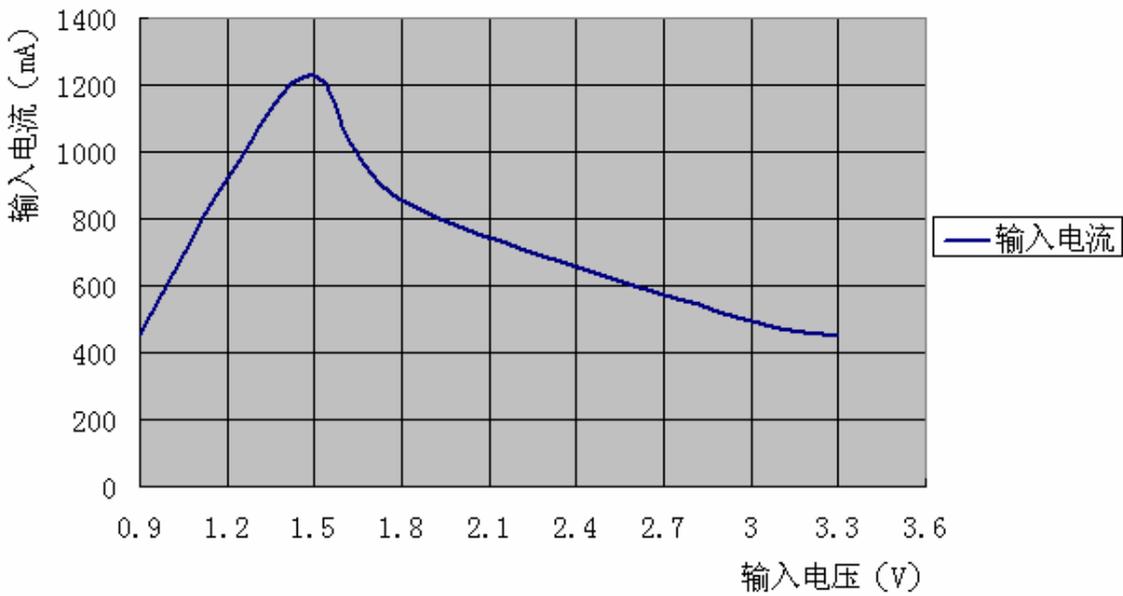


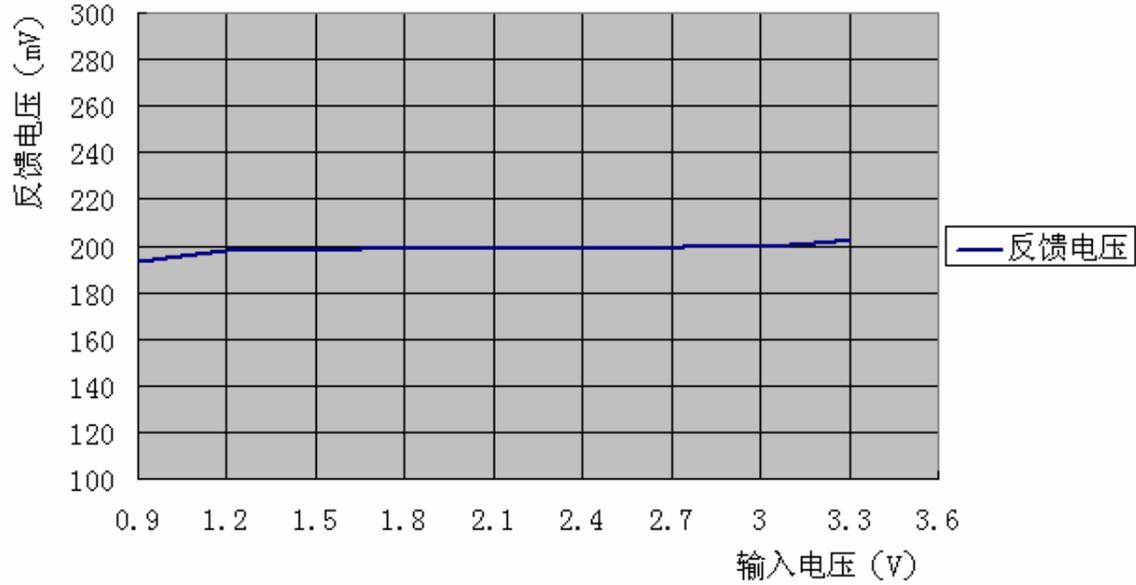(4) 输入电压—反馈电压



输入电压VS. 反馈电压 (驱动 $\Phi=5\text{mm}/20\text{mA_LED}$)



输入电压VS. 反馈电压 (驱动1WLED)

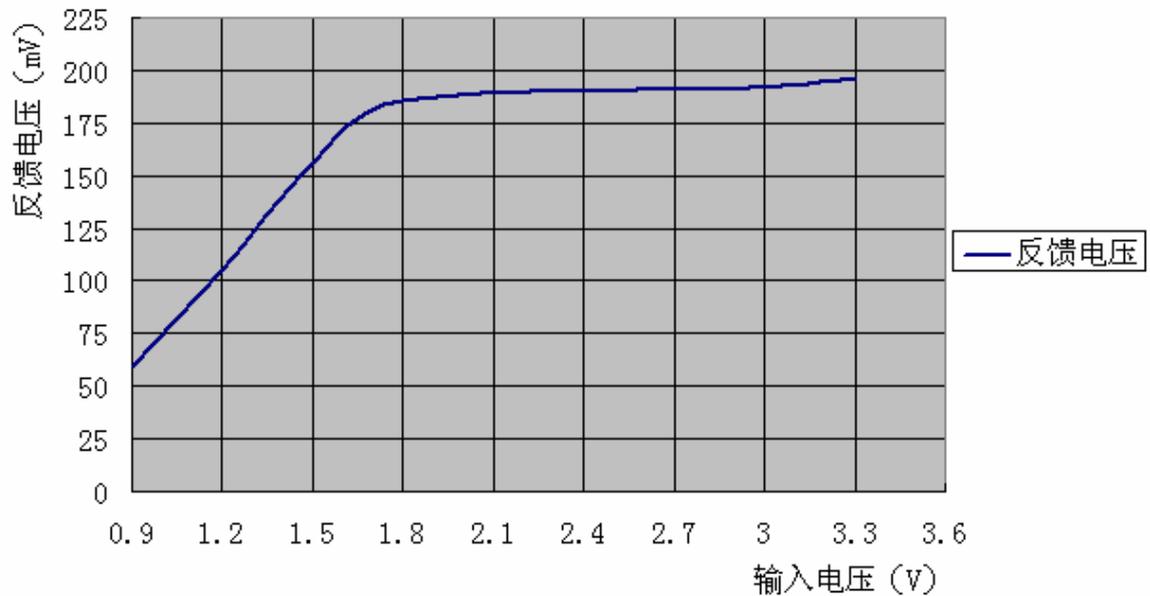

封装尺寸:

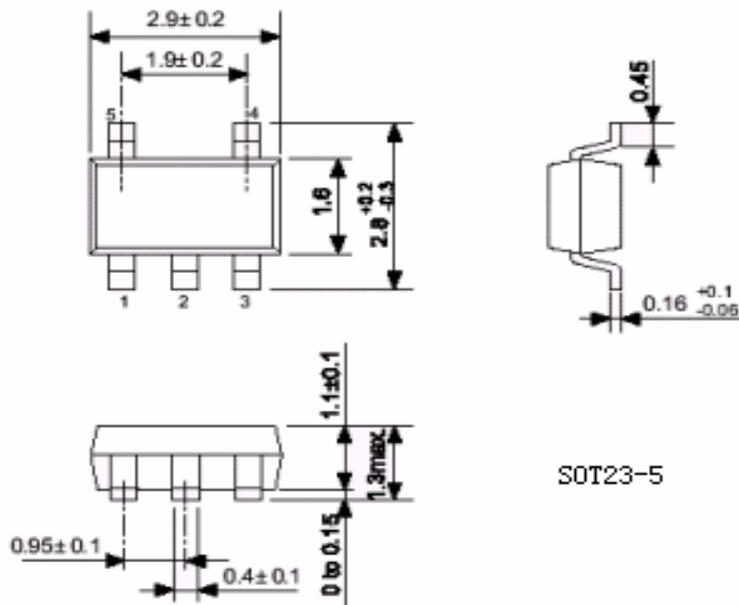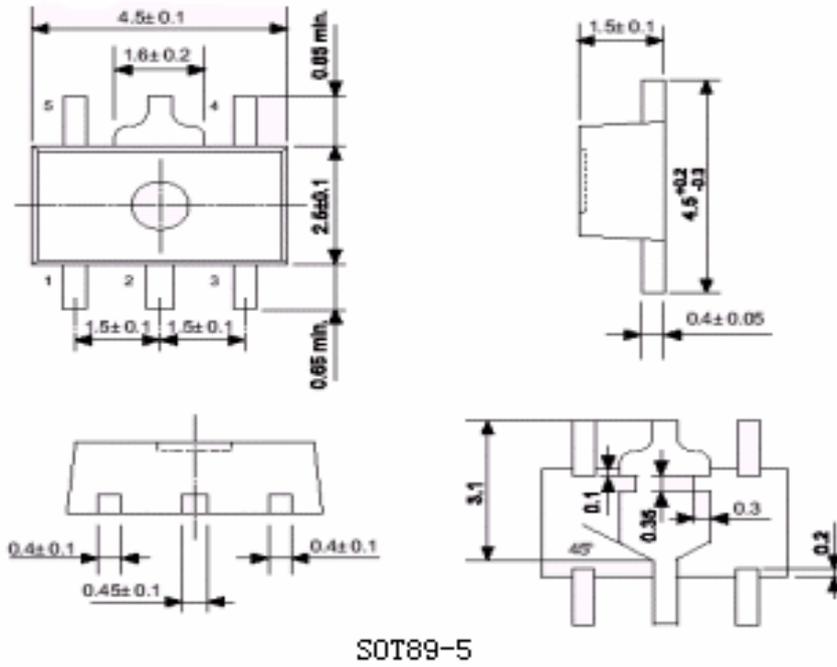

- 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Display Drivers](#) category:

Click to view products by [Micro One](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[STP16CPP05XTTR](#) [SCT2027CSSG](#) [KP22306WGA](#) [KP1199AWPA](#) [KP1199BWPA](#) [WS9088AS7P](#) [GN1628T](#) [BCT3236EGH-TR](#)
[HT1628BRWZ](#) [KP1192SPA](#) [KP1182SPA](#) [KP1262FSPA](#) [KP1072LSPA](#) [KP1191SPA](#) [KP18001WPA](#) [KP1070LSPA](#) [KP1221SPA](#)
[KP107ALSPA](#) [GN1640T](#) [MBI5253GP-A](#) [MBI5124GM-B](#) [WS90561T S7P](#) [WS9821B S7P](#) [WS9032GS7P](#) [LYT3315D](#) [M08888G-11](#)
[M08890G-13](#) [SCT2001ASIG](#) [SCT2024CSOG](#) [SCT2024CSSG](#) [AL8400QSE-7](#) [PR4401](#) [PR4403](#) [PCA9685PW](#) [STP16CPC05XTTR](#)
[WS2821B](#) [PR4402](#) [M08898G-13](#) [RT8471GJ5](#) [RT9284A-20GJ6E](#) [TLC59482DBQR](#) [ISL97634IRT14Z-TK](#) [AW36413CSR](#) [LP5562TMX](#)
[WS2818B](#) [BCR401R](#) [BCR401U](#) [BCR402U](#) [SCT2004CSOG](#) [SCT2026CSOG](#)